
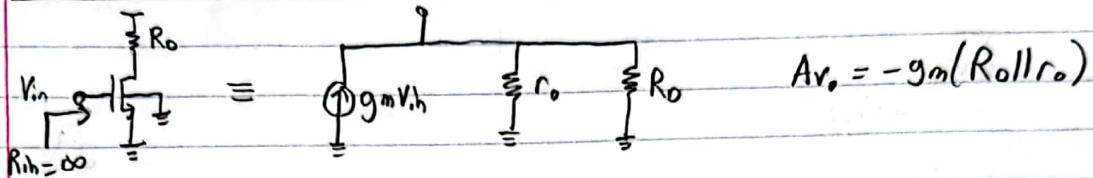


EE 536 Useful Circuits

Common Source

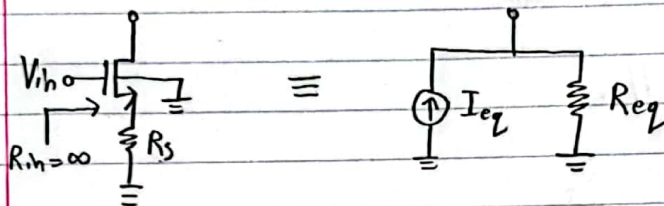

Common Source with Source Degeneration




$$I_{eq} = \frac{-g_m V_{in}}{1 + (g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o}) R_s}$$

$$R_{eq} = r_o [1 + (g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o}) R_s]$$

$$I_{eq} \times R_{eq} = -g_m r_o V_{in}$$

Source Follower

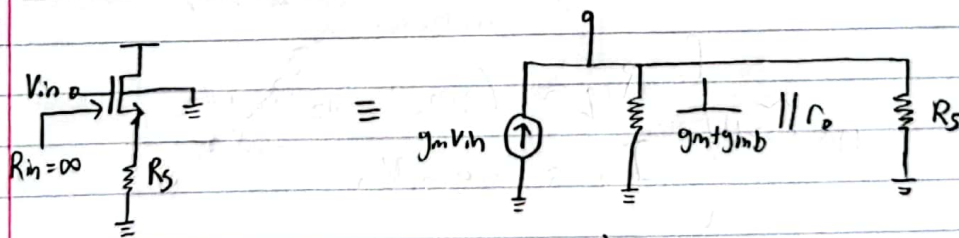


$$A_v = g_m \left(\frac{1}{g_m + g_{mb}} || r_o || R_s \right)$$

$$\approx_{(g_m r_o \gg 1)} g_m \left(\frac{1}{g_m + g_{mb}} || R_s \right)$$

$$\left(\frac{1}{g_m + g_{mb}} \ll R_s \right) \frac{g_m}{g_m + g_{mb}}$$


Common Gate

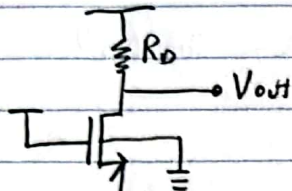

$$R_{in} = \left(1 + \frac{R_D}{r_o}\right) \left(\frac{1}{g_m + g_{mb}} \parallel r_o\right)$$

$$A_{vo} = \left(g_m + g_{mb} + \frac{1}{r_o}\right) (R_D \parallel r_o)$$

Cascode

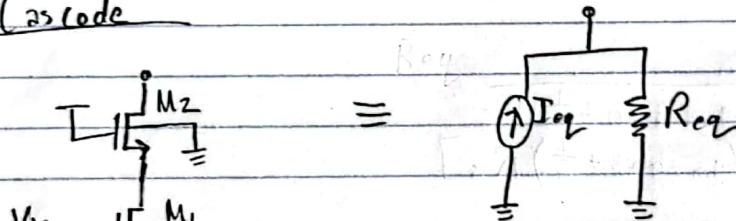

$$R_{eq} = r_{o2} \left[1 + (g_{m2} + g_{mb2} + \frac{1}{r_{o2}}) r_{o1}\right]$$

$$I_{eq} = -g_{m1} V_{in} \frac{r_{o1}}{1 \parallel r_{o2} + r_{o1} \parallel (g_{m2} + g_{mb2})}$$

$$\left. \begin{array}{l} \approx \\ (g_{m1} r_{o1} \gg 1) \end{array} \right\} \begin{array}{l} R_{eq} \approx (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o1} r_{o2} \\ I_{eq} \approx -g_{m1} V_{in} \end{array}$$

Folded cascode is the same, except no g_{mb2}

Common Circuits



